

HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf mit VHDL

21. Oktober 2021
Revision: b941727 (2021-01-16 01:57:51 +0100)

Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**



Notizen

Notizen

DIE GENERIERUNG VON
SCHALTKREISEN MIT VHDL

ALGORITHMISCHE ERZEUGUNG VON HARDWARE

Oft kann **Hardware** durch **iterative oder rekursive Algorithmen beschrieben** werden, da diese eine sehr einfache und **reguläre Struktur besitzen**. Ein gutes **Beispiel** sind **Speicherbausteine**, die durch eine (rechteckige) Matrix von Bits gebildet werden.

In einem solchen Prozess werden einfache Grundbausteine dazu verwendet komplexe Bausteine zu erzeugen, d.h. man **beschreibt nur die Grundbausteine** und das **Verfahren** aus ihnen den eigentlichen Baustein zu erzeugen.

Diese Vorgehen verspricht ein **kompaktes und platzsparendes Layout (Preis)** und einen **vereinfachten Entwurf**. Aus diesen Gründen sind die notwendigen Mechanismen in VHDL schon eingebaut:

134

Notizen

DIE ITERATIVE ERZEUGUNG VON STRUKTUREN

Zur iterativen Erzeugung von Hardware bietet VHDL eine spezielle **for**-Schleife mit der folgenden Syntax:

```

1 generate_label : for identifier in discrete_range generate
2   block_declarative_item
3 begin
4   concurrent_statement
5 end;
6 end generate [generate_label];

```

Der Identifier nimmt dabei den **Typ des Ranges an** und durchläuft nacheinander alle möglichen Werte. Im Schleifenkörper verhält sich der **Identifier wie eine Konstante**.


Achtung: Das Label vor dem Schlüsselwort **for** ist **verpflichtend**!

135

Notizen

 BEISPIEL: RIPPLE-CARRY ADDER

Nun soll ein Ripple-Carry Adder für n -Bit Zahlen mit VHDL beschrieben werden. Die generelle Struktur für $n = 7$ sieht wie folgt aus:




Die einzelnen Ziffern der Binärzahl werden mit Hilfe von Volladdierern verarbeitet, die wieder aus zwei Halbaddierern bestehen.

136

Notizen

HALBADDIERER

 Ein Halbaddierer **addiert zwei Bits** und **erzeugt** die **Summe** und einen **eventuellen Überlauf**.



a	b	s	cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Wahrheitstabelle eines Halbaddierers.

Eine **Kaskadierung** ist **nicht möglich**, da der Halbaddierer kein Carry-Bit als Eingang besitzt.

137

Notizen

EIN HALBADDIERER IN VHDL

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity HalfAdder is
5
6  port (a      : in  std_logic;
7        b      : in  std_logic;
8        s      : out std_logic;
9        cout   : out std_logic);
10
11 end HalfAdder;
12
13 architecture Behavioral of HalfAdder is
14 begin
15
16     -- Calculate the sum
17     s <= a xor b;
18
19     -- Calculate the overflow
20     cout <= a and b;
21
22 end architecture;


```

138

Notizen

VOLLADDIERER

 Verwendet man zwei Halbaddierer, so gewinnt man einen **Volladdierer**, der einen **zusätzlichen Carry-Eingang** besitzt.



a	b	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Wahrheitstabelle eines Volladdierers.

139

Notizen

EIN VOLLADDIERER IN VHDL

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity FullAdder is
5
6      port (a      : in  std_logic;
7            b      : in  std_logic;
8            cin    : in  std_logic;
9            s      : out std_logic;
10           cout   : out std_logic);
11
12  end FullAdder;
13
14  architecture Structural of FullAdder is
15
16      signal sum1      : std_logic;
17      signal carry1    : std_logic;
18      signal carry2    : std_logic;

```

140

Notizen

EIN VOLLADDIERER IN VHDL (II)

```

1  begin
2
3      adder1 : entity work.HalfAdder(Behavioral)
4      port map (a    => a,
5                b    => b,
6                s    => sum1,
7                cout => carry1);
8
9      adder2 : entity work.HalfAdder(Behavioral)
10     port map (a    => sum1,
11               b    => cin,
12               s    => s,
13               cout => carry2);
14
15     -- Generate full-adder carry
16     cout <= carry1 or carry2;
17
18 end architecture;

```

141

Notizen

EIN GENERISCHER RIPPLE-CARRY ADDIERER

Nun wird ein generischer Ripple-Carry Addierer in VHDL formuliert, wobei die Bitbreite durch einen generischen Parameter frei gewählt werden kann:

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4
5 entity RCAdder is
6
7 generic (width : integer := 6);
8 port (a      : in  std_logic_vector(width - 1 downto 0);
9       b      : in  std_logic_vector(width - 1 downto 0);
10      cin     : in  std_logic;
11      s      : out std_logic_vector(width - 1 downto 0);
12      cout   : out std_logic);
13
14 end RCAdder;
```

142

Notizen

EIN GENERISCHER RIPPLE-CARRY ADDIERER (II)

```


1 architecture Behavioral of RCAdder is
2 signal carry : std_logic_vector(width downto 0);
3 begin
4
5 -- Generate an array of full adders
6 adders : for I in 0 to width - 1 generate
7 begin
8 -- Generate the Ith full adder
9 adder : entity work.FullAdder(Structural)
10 port map (a  => a(I),
11           b  => b(I),
12           cin => carry(I),
13           s  => s(I),
14           cout => carry(I+1));
15 end generate;
16
17 carry(0) <= cin;
18 cout <= carry(carry'high);
19
20 end architecture;
```

143

Notizen

DAS SYNTHESEERESULTAT

 Vivado 2015.4 liefert das folgende Syntheseresultat:



Der **Pfad von cin nach cout** wächst direkt mit der Bitbreite n des Addierers, d.h. die Tiefe des Schaltkreises ist $O(n)$. Damit ist die **mögliche Taktrate** bei **großen Bitlängen gering**.

144

Notizen

DIE BEDINGTE ERZEUGUNG VON HARDWARESTRUKTUREN

Mit VHDL kann man die **Erzeugung von Strukturen** auch von **beliebigen Bedingungen abhängig** machen. Dazu dient die folgende Anweisung:

```

1 generate_label : if condition generate
2   generate_statement_body
3 elsif condition generate
4   generate_statement_body
5 else generate
6   generate_statement_body
7 end generate [generate_label];

```

Dies kann man auch dazu verwenden Hardwarestrukturen **rekursiv** zu erzeugen. Dazu beschreibt man eine **generische Komponente** und benutzt das **if-generate** Konstrukt dazu den **Rekursionsabbruch** und den **Rekursionsschritt** zu spezifizieren.

145

Notizen

BEISPIEL: EIN GENERISCHER PRIORITY-ENCODER

Ziel ist der Entwurf eines Schaltkreises, der zu einem **gegebenen Bitstring** $b = b_1 b_2 \dots b_{2^n}$ den **Index** i berechnet, so dass $b_i = 1$ und $b_j = 0$ für alle $j > i$ („1-Bit mit dem größten Index“).

Gleichzeitig soll der Schaltkreis noch ausgeben, ob **überhaupt** ein 1-Bit mit String b enthalten ist. Eine mögliche Anwendung eines solchen Schaltkreises wäre der Bau eines **Interruptcontrollers**.

Für die **zweite Aufgabenstellung ergibt sich die Funktion**

HasOne: $\{0, 1\}^{2^n} \rightarrow \{0, 1\}, n \geq 1$:

$$\text{HasOne}(b_1 \dots b_{2^n}) = \begin{cases} b_0 \text{ or } b_1, & \text{falls } n = 1 \\ \text{HasOne}(b_{2^n-1} \dots b_{2^{n-1}}) \text{ or} \\ \text{HasOne}(b_{2^{n-1}-1} \dots b_0) & \text{sonst} \end{cases}$$

Dies ist offensichtlich die rekursive Definition einer **or-Funktion mit 2^n Argumenten**.

146

Notizen

BEISPIEL: EIN GENERISCHER PRIORITY-ENCODER (II)

Sei $b = b_{2^n-1} b_{2^n-2} \dots b_1 b_0 \in \{0, 1\}^{2^n}$, dann bezeichnet $ub = b_{2^n-1} \dots b_{2^{n-1}}$ („**upper-half**“) und $lb = b_{2^{n-1}-1} \dots b_0$ („**lower-half**“).

Der Priority-Encoder kann durch die Funktion

PEnc: $\{0, 1\}^{2^n} \rightarrow \{0, 1\}^n, n \geq 1$ rekursiv wie folgt beschrieben werden:

$$\text{PriEnc}(b_0 \dots b_{2^n-1}) = \begin{cases} b_1 & \text{falls } n = 1 \\ 1 \text{ PriEnc}(ub) & \text{falls HasOne}(ub) = 1 \\ 0 \text{ PriEnc}(lb) & \text{sonst} \end{cases}$$

147

Notizen

VHDL-BESCHREIBUNG DES PRIORITY-ENCODERS

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity PriEnc is
5
6  generic (idxWidth : integer := 5);
7  port (src      : in std_logic_vector(2*idxWidth - 1 downto 0);
8        idx      : out std_logic_vector(idxWidth - 1 downto 0);
9        active   : out std_logic);
10
11 end PriEnc;
12
13 architecture Recursive of PriEnc is
14 begin
15
16 abortRec : if (idxWidth = 1) generate
17
18     active <= src(0) or src(1);
19     idx(0) <= src(1);
20
21 end generate abortRec;

```

148

Notizen

VHDL-BESCHREIBUNG DES PRIORITY-ENCODERS (II)

```

1  stepRec : if (idxWidth > 1) generate
2
3      signal lActive : std_logic;
4      signal rActive : std_logic;
5      signal leftIdx : std_logic_vector(idxWidth - 2 downto 0);
6      signal rightIdx : std_logic_vector(idxWidth - 2 downto 0);
7
8  begin
9
10     -- Generate a priority encoder for the upperhalf of src
11     leftEnc : entity work.PriEnc(Recursive)
12     generic map (idxWidth => idxWidth - 1)
13     port map (src => src(2*idxWidth - 1 downto 2*(idxWidth - 1)),
14              idx => leftIdx,
15              active => lActive);
16
17     -- Generate a priority encoder for the lower half of src
18     rightEnc : entity work.PriEnc(Recursive)
19     generic map (idxWidth => idxWidth - 1)
20     port map (src => src(2*(idxWidth - 1) - 1 downto 0),
21              idx => rightIdx,
22              active => rActive);

```

149

Notizen

VHDL-BESCHREIBUNG DES PRIORITY-ENCODERS (III)

```

1  -- Calculate if at least one bit is set
2  active <= lActive or rActive;
3
4  -- Set MSB if upper half contains a '1'
5  idx(idx'high) <= '1' when (lActive = '1')
6                  else '0';
7
8  -- Set the lower index bits
9  idx(idx'high - 1 downto 0) <= leftIdx when (lActive = '1')
10                                else rightIdx;
11
12  end generate stepRec;
13
14  end architecture;

```


Bei dieser Konstruktion läuft die **Rekursion** nur über die **Breite der Ausgabe** und wird abgebrochen, wenn die Eingabe zwei Bit (bzw. Ausgabe ein Bit) breit ist.

150

Notizen

DAS ERGEBNIS DER SYNTHESE

 Vivado 2015.4 liefert das folgende Syntheseresultat:



Wenn nötig, können auch **for-generate** und **if-generate** **gemischt** werden, um noch kompliziertere Strukturen zu erzeugen.

151

Notizen

EINE BEMERKUNG ZU HASONE

HasOne kann auch mit Schleifen modelliert werden:

```

1  entity ORn is
2  generic(width : natural := 8);
3  port(src : in std_logic_vector(width - 1 downto 0);
4        res : out std_logic);
5  end entity;
6  architecture Behavioral of ORn is
7  begin
8
9      genOr : process (src)
10         variable tmp : std_logic;
11         begin
12
13             tmp := '0';
14             for i in src'range loop
15                 tmp := tmp or src(i);
16             end loop;
17
18             res <= tmp;
19
20         end process;
21 end architecture;
```


152

Notizen

EINE BEMERKUNG ZU HASONE (II)

Manche Synthesetools optimieren aufgrund der **Assoziativität** von **or** die Tiefe des Schaltkreises und bauen die Schaltung als **binären Baum** auf.

 Vivado 2015.4 liefert in der Grundeinstellung:



Bei der Verwendung von **generate** ist man von solchem Verhalten **unabhängig** und kann die Struktur der Hardware genau bestimmen.

153

Notizen
