

HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf mit VHDL

21. Oktober 2021
Revision: b941727 (2021-01-16 01:57:51 +0100)

Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**



Notizen

Notizen

BASISSCHALTKREISE

KOMBINATORISCHE SCHALTKREISE

Kombinatorische Schaltkreise enthalten **keine Speicherelemente**. Deshalb hängt die Ausgabe ausschließlich von der Eingabe ab und sie liefern bei **gleicher Eingabe** die **gleiche Ausgabe** („keine Geschichte / Gedächtnis“).

Ein kombinatorischer Schaltkreis berechnet (vereinfacht) eine **Boolesche Funktion** f vom Typ $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$.

In einem kombinatorischen Schaltkreis gibt es **keine** (zeitverzögerten) **Rückkopplungen**, d.h. fasst man die Schaltung als Graph auf, so ist dieser **kreisfrei**.

55

Notizen

MULTIPLEXER

Will man aus einer Menge von Signalen genau eines **auswählen** und dann weitergeben, so verwendet man einen Multiplexer:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity MUX4to1 is
5      generic (W : integer := 8);
6
7      port (i0, i1, i2, i3 : in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
8            sel             : in std_logic_vector(1 downto 0);
9            o               : out std_logic_vector(W - 1 downto 0));
10 end entity;
11 architecture Behavioral of MUX4to1 is
12 begin
13     with sel select
14         o <= i0 when "00",
15              i1 when "01",
16              i2 when "10",
17              i3 when others; -- Warum reicht "11" nicht?
18 end architecture;
```

56

Notizen

PRIORITÄTSENCODER

Ein **Prioritätsencoder** ermittelt die **Nummer** des aktiven Eingangs mit der **höchsten Priorität**. Eine Anwendung könnte die **Auswahl eines Interrupts** sein.

Implementiert werden soll ein Prioritätsencoder mit vier Request-Eingängen, wobei die Nummer des Eingangs die Priorität angibt:

```

1  entity pEncoder4 is
2  port (req : in std_logic_vector(4 downto 1);
3        idx : out std_logic_vector(2 downto 0));
4  end pEncoder4;
5
6  architecture Behavioral of pEncoder4 is
7  begin
8      idx <= "100" when (req(4)='1') else
9             "011" when (req(3)='1') else
10            "010" when (req(2)='1') else
11            "001" when (req(1)='1') else
12            "000";
13  end architecture;
```

57

Notizen

DECODER

Will man, abhängig von einer Binärzahl, genau ein Signal aktivieren, so wird dieser Schaltkreis **Decoder** bezeichnet.

Eine typische Anwendung ist die Implementierung von **Memory-Mapped I/O** oder die Erzeugung von **enable**-Signalen für eine gemultiplexte Ansteuerung der Siebensegmentanzeigen des Nexys-Boards.

```

1  entity Decoder4 is
2  port (idx : in std_logic_vector(2 downto 0);
3        o : out std_logic_vector(7 downto 0));
4  end Decoder4;
5
6  architecture Behavioral of Decoder4 is
7  begin
8      with idx select
9          o <= "00000000" when "000" | "001" | "010" | "011",
10             "01000000" when "100",
11             "10000000" when "101",
12             "11000000" when others; -- inkl. "111"
13  end architecture;
```

58

Notizen

SYNCHRONES DESIGN

Sequentielle Schaltkreise benutzen **internen Speicher**, d.h. die Ausgabe hängt **nicht nur** von der Eingabe ab.

Um die Entwicklung von Schaltkreisen zu **vereinfachen** (z.B. den Clock Skew zu entschärfen, Vermeidung von Glitches), verwendet man das **synchrone Design**.

Bei der synchronen Methode werden **alle Speicherelemente** durch einen **globalen Takt kontrolliert / synchronisiert**. Alle **Berechnungen** werden an der steigenden (und/oder) fallenden **Flanke des Taktes** vorgenommen.

Das synchrone Design ermöglicht den Entwurf, Test und die Synthese von **großen** Schaltkreisen mit marktüblichen Tools. Aus diesem Grund wird in der Vorlesung diese Designmethode verwendet werden.

59


Notizen

SYNCHRONES DESIGN (II)

Unter **Clock Skew** versteht man den Versatz / Verzögerung von Taktsignalen durch **Laufzeitunterschiede**. Mit Hilfe von speziellen **Taktverteilungsnetzwerken** wird in einem FPGA (oder anderen synchronen Schaltkreisen) der Clock Skew **minimiert**.

Aus diesem Grund sollte keine (kombinatorische) Logik im Taktpfad sein, da dies zu ungleichmäßigen Laufzeiten führen kann.

 Aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten in den Signalpfaden und/oder Gattern können Signale **zeitlich verschoben** sein. Dabei kann es zu **ungewollten / ungültigen** sehr kurzen Signaländerungen kommen (engl. **Glitches**):




60

Notizen

SYNCHRONE SCHALTKREISE

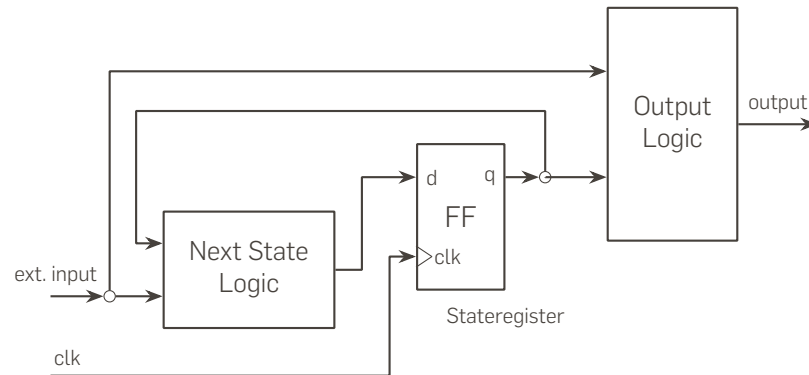Die Struktur von synchronen Schaltkreisen ist **idealisiert** wie folgt aufgebaut:



61

Notizen

BEISPIEL: FLIP-FLOP

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity ff is
5  port ( clk : in std_logic;
6         d : in std_logic;
7         q : out std_logic);
8  end entity;
9  architecture Behavioral of FF is
10 begin
11     ff : process (clk)
12     begin
13         if (rising_edge(clk)) then -- Warte steigende Flanke
14             q <= d; -- Eingang übernehmen
15         end if;
16     end process;
17 end architecture;

```

Hier ist die »Next State Logic« und die »Output Logic« trivial und es bleibt das nackte FlipFlop eines synchronen Systems. Da *d* nur an der Flanke übernommen wird, ist nur *clk* in der Sensitivitätsliste.

62

Notizen

REGISTER & COUNTER

Gruppiert man **mehrere** Flip-Flops zu einem Speicherelement, so erhält man ein **Register**.

Mit einem entsprechend breiten Register kann man einen **free-running counter** bauen, der die Basis für viele andere Schaltkreise bildet und einfach die Anzahl der **steigenden Flanken des Taktsignals zählt**.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity freeBinCounter is
6
7      generic(N : integer := 8);
8
9      port (clk      : in  std_logic;
10           reset    : in  std_logic;
11           value    : out std_logic_vector(N - 1 downto 0));
12
13 end entity;
```

63

Notizen

FREE-RUNNING COUNTER

```


1  architecture Behavioral of freeBinCounter is
2
3      signal cnt_reg  : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
4      signal cnt_next : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
5
6  begin
7      process (clk, reset)
8      begin
9          -- Asynchronous reset
10         if (reset = '1') then
11             cnt_reg <= (others => '0');
12         elsif (rising_edge(clk)) then
13             cnt_reg <= cnt_next; -- Change state on rising edge
14         end if;
15     end process;
16
17     -- Next state logic
18     cnt_next <= std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) + 1);
19
20     -- Output logic
21     value <= cnt_reg;
22 end architecture;
```

64

Notizen

DAS ERGEBNIS DER SYNTHESE

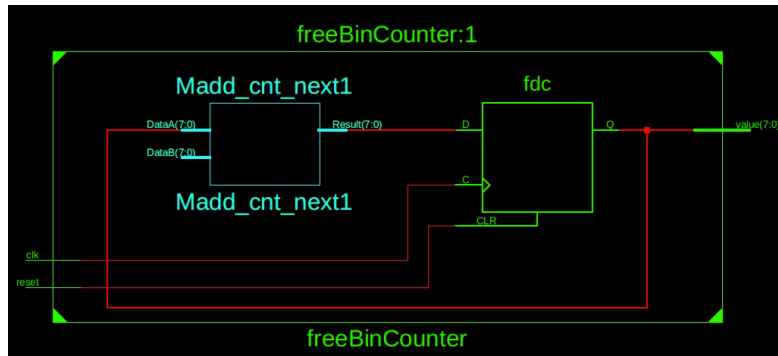Synthetisiert man die Beschreibung des ›Free-running counter‹ mit Hilfe der Xilinx-Tools, so ergibt sich eine bekannte Struktur:




65


Notizen

THEORIE VS. PRAXIS

 Eine einfache Simulation zeigt das erwartete Ergebnis:



 Die wirkliche (Post-Map) Welt sieht ein wenig anders aus




66

Notizen

THEORIE VS. PRAXIS (II)

 Der gleiche Simulationslauf mit höherer Zeitauflösung:



Notizen

[illegible]

67

EIN UNIVERSELLER COUNTER

Die parallele Anweisung (mit dem entsprechenden Port)

```
1 maxTick <= '1' when (cnt_reg = (others => '1'))
2               else '0';
```

liefert einen Counter, der im letzten Takt vor dem **Überlauf** ein Flag liefert, das einen Takt lange 1 ist.

Baut man eine etwas kompliziertere ›Next State Logic‹ ein, so erhält man einen universellen Zähler, der **vorwärts** und **rückwärts zählen**, den man **anhalten** und **laden** kann.

```

1 cnt_next <= std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) + 1)
2           when ((enable = '1') and (up = '1')) else
3
4           std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) - 1)
5           when ((enable = '1') and (up = '0')) else
6
7           data when (load = '1') else
8
9           cnt_reg;

```

Notizen

[illegible]

68

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Manchmal wird ein Zähler benötigt, der das Ergebnis genau **einen Takt früher** zur Verfügung stellt.

Dies ist z.B. praktisch, wenn in einer CPU der Programmcounter die Adresse für den Instructionsspeicher zur Verfügung stellt. Geht man herkömmlich vor, so steht die Instruktion immer erst **einen Takt nachdem** der Programmcounter erhöht wurde bereit.

Statt des Inhalts des Zählers wird einfach der „zukünftige Wert“ ausgegeben:

```
1 -- Next state logic
2 cnt_next <= std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) + 1);
3
4 -- Output logic (statt value <= cnt_reg)
5 value <= cnt_next;
```

Diese Technik lässt sich natürlich **analog** auf die folgenden Schaltkreise (und Automaten) **übertragen**.

69

Notizen

EIN MODULO-COUNTER

Interessant ist ein Zählerbaustein, der **immer wieder** bis zu einem **vorgegebenen Wert** zählt. Ein Anwendung hierfür könnte die Erzeugung eines HSYNC-Signals einer VGA-Schnittstelle sein.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity modCnt is
6
7     generic(W : integer := 10; -- Width
8             M : integer := 800; -- Modulo
9             hsMin : integer := 656;
10            hsMax : integer := 751);
11
12     port(clk : in std_logic;
13          reset : in std_logic;
14          sync : out std_logic;
15          q : out std_logic_vector(W - 1 downto 0));
16
17 end modCnt;
```

70

Notizen

EIN MODULO-COUNTER (II)

```

1  architecture Behavioural of modCnt is
2      signal cnt_r : unsigned(W - 1 downto 0);
3      signal cnt_n : unsigned(W - 1 downto 0);
4  begin
5      process (clk, reset)
6      begin
7          if (reset = '1') then
8              cnt_r <= (others => '0');
9          elsif (rising_edge(clk)) then
10             cnt_r <= cnt_n; -- Change state on rising edge
11          end if;
12      end process;
13
14      -- Next state logic
15      cnt_n <= (others => '0') when (cnt_r = M - 1) else cnt_r + 1;
16
17      -- Output logic
18      q <= std_logic_vector(cnt_r);
19      sync <= '1' when ((cnt_r >= hsMin) and (cnt_r <= hsMax)) else '0';
20
21  end architecture;

```

71

Notizen

EIN SCHIEBEREGISTER

Oft sollen Daten **serialisiert/parallelisiert** werden. Eine Standardanwendung ist ein UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter (vgl. „serielle Schnittstelle“).

Hierzu verwendet man ein Schieberegister:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity shiftReg is
5
6      generic(N : integer := 8);
7
8      port(clk      : in std_logic;
9           reset    : in std_logic;
10
11           mode     : in std_logic_vector(1 downto 0);
12
13           d : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
14           q : out std_logic_vector(N - 1 downto 0));
15
16  end shiftReg;

```

72

Notizen

EIN SCHIEBEREGISTER (II)

```

1  architecture Behavioural of shiftReg is
2  signal dat_r, dat_n : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
3  begin
4
5      process (clk, reset)
6      begin
7          if (reset = '1') then
8              dat_r <= (others => '0');
9          elsif (rising_edge(clk)) then
10             dat_r <= dat_n; -- Change state on rising edge
11          end if;
12      end process;
13
14      with mode select -- next state logic (Aufzählungstypen erhöhen die Lesbarkeit!)
15          dat_n <= dat_reg when "00",           -- NOP
16                d(0) & dat_r(N - 1 downto 1) when "01", -- Shift right
17                dat_r(N - 2 downto 0) & d(N-1) when "10", -- Shift left
18                d when others;                 -- Load
19
20      q <= dat_r; -- Output logic
21
22  end architecture;


```

73

Notizen

EINE ANWENDUNG VON SCHIEBEREGISTERN

 In der **Praxis prellen mechanische Kontakte**, d.h. die Eingabe wechselt sehr schnell zwischen '1' und '0' und erst nach einiger Zeit bleibt die Eingabe stabil.



74

Notizen

EINE ANWENDUNG VON SCHIEBEREGISTERN (II)

Mit Schieberegistern kann man dieses Verhalten unterdrücken:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity debounce is
5
6      generic (preScale : natural := 100000);
7
8      port (clk100M : in  std_logic;
9            input   : in  std_logic;
10           output  : out std_logic;
11           alarm   : out std_logic);
12
13  end debounce;
14
15  architecture Behavioral of debounce is
16
17      signal preCnt : integer range 0 to preScale := 0;
18      signal shReg  : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

```

75

Notizen

EINE ANWENDUNG VON SCHIEBEREGISTERN (III)

```

1  begin
2      process (clk100M)
3      begin
4          if (rising_edge(clk100M)) then
5              if (preCnt = 0) then
6                  preCnt <= preScale;
7                  if (shReg = "0000") then output <= '0'; end if;
8                  if (shReg = "1111") then output <= '1'; end if;
9                  if ((shReg = "1000") or (shReg = "0111")) then
10                     alarm <= '1';
11                 else
12                     alarm <= '0';
13                 end if;
14                 shReg <= shReg(2 downto 0) & input;
15             else
16                 preCnt <= preCnt - 1;
17             end if;
18         end if;
19     end process;
20 end architecture;

```

76

Notizen

ENTPRELLUNG MIT EINEM ZÄHLER

Das Prellen eines Schalters kann zur fehlerhaften Erfassung und Verarbeitung der Ereignisse führen.

Der folgende Schaltkreis verwendet einen **binären Zähler**, um ein Eingangssignal erst dann weiter zu leiten, wenn klar ist, dass es sich um keine kurzzeitige Signaländerung handelt.

Dazu wird die folgende Schnittstelle verwendet:

```

1 entity debouncer is
2   -- Approx 10ms@100Mhz
3   generic (cntWidth : integer := 20);
4   port (clk      : in  std_logic;
5         sigRaw   : in  std_logic;
6         sigDeb   : out std_logic);
7 end debouncer;
```

77

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG MIT EINEM ZÄHLER

```

1 architecture Behavioral of debouncer is
2   constant HIGH : std_logic_vector(w-1 downto 0) := (others => '1');
3
4   signal dCnt_r : std_logic_vector(w-1 downto 0) := (others => '0');
5   signal dCnt_n : std_logic_vector(w-1 downto 0);
6
7   signal deb_r : std_logic := '0';
8   signal deb_n : std_logic;
9
10  begin
11    state_logic : process(clk)
12    begin
13      -- Test auf steigende Flanke
14      if (rising_edge(clk)) then
15
16        -- Setze Zaehlerregister
17        dCnt_r <= dCnt_n;
18
19        -- Setze Register fuer entprelltes Signal
20        deb_r <= deb_n;
21      end if;
22    end process;
23  end architecture;
```

78

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG MIT EINEM ZÄHLER (II)

```
1 next_state_logic : process(dCnt_r, sigRaw, deb_r)
2 begin
3
4     -- Teste entprelltes Signal und Eingabe auf Gleichheit
5     if (deb_r = sigRaw) then
6
7         -- Reset des Wartezaehlers
8         dCnt_n <= (others => '0');
9
10    else
11
12        -- Zähler erhöhen (prellen vermeiden)
13        dCnt_n <= std_logic_vector(unsigned(dCnt_r) + 1);
14
15    end if;
16
17 end process;
```

79

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG MIT EINEM ZÄHLER (III)

```
1 debouncer : process(dCnt_r, sigRaw, deb_r)
2 begin
3
4     -- Test auf groessten Zaehlerwert
5     if (dCnt_r = HIGH) then
6
7         -- Eingabe merken
8         deb_n <= sigRaw;
9
10    else
11
12        -- Aktuelles entprelltes Signal nicht aendern
13        deb_n <= deb_r;
14
15    end if;
16
17 end process;
18
19 -- Entprelltes Signal ausgeben
20 sigDeb <= deb_r;
21
22 end architecture;
```

80

Notizen

EIN GENERISCHES REGISTERFILE

In einem Prozessor oder anderen komplexen Schaltkreisen müssen oft mehrere Werte zwischengespeichert werden. Hierfür kann ein Registerfile verwendet werden.

```

1  entity registerFile is
2
3      generic(wordSize := 32; -- number of bits in a register
4              adrSize  := 5); -- number of address bits
5
6      port(clk, reset  : in std_logic;
7
8            writeEnable : in std_logic;
9
10           wAdr   : in std_logic_vector(adrSize - 1 downto 0);
11           wData  : in std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0);
12           rAdr   : in  std_logic_vector(adrSize - 1 downto 0);
13           rData  : out std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0));
14
15  end registerFile;

```

81

Notizen

EIN GENERISCHES REGISTERFILE (II)

```

1  architecture Behavior of registerFile is
2      type regFile_t is array (2**adrSize - 1 downto 0) of
3          std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0);
4      signal regFile : regFile_t;
5      begin
6          process (clk,reset)
7              begin
8                  if (reset = '1') then
9                      regFile <= (others => (others => '0')); -- Init the file
10                 elsif (rising_edge(clk)) then
11                     if (writeEnable = '1') then
12                         regFile(to_integer(unsigned(wAdr))) <= wData;
13                     end if;
14                 end if;
15             end process
16
17             -- read port
18             rData <= regFile(to_integer(unsigned(rAdr)));
19         end architecture;

```

Leicht können weitere Read/Write-Ports hinzu gefügt werden.

82

Notizen

BLOCKRAM

Ganz ähnlich kann man die BlockRAMs eines FPGAs beschreiben. Dies hängt von dem verwendeten **FPGA-Typ** und **Synthesetool** ab. Hat das FPGA kein „Dual-ported RAM“, so wird die folgende Beschreibung nicht funktionieren:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  package CPUTypes is
5
6  constant cpuAdrWidth : integer := 8;
7  subtype cpuAdr_t is std_logic_vector(cpuAdrWidth - 1 downto 0);
8
9  constant cellWidth : integer := 8;
10 subtype cell_t is std_logic_vector(cellWidth - 1 downto 0);
11
12 type memory_t is array (2**cpuAdrWidth - 1 downto 0) of cell_t;
13
14 end CPUTypes;
```

83

Notizen

BLOCKRAM - INTERFACE

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  library cpu;
6  use cpu.CPUTypes.all;
7
8  entity Memory is
9
10     port (clk           : in std_logic;
11
12           adrA           : in cpuAdr_t;
13           dOutA          : out cell_t;
14
15           writeEnableB   : in std_logic;
16           adrB           : in cpuAdr_t;
17           dInB           : in cell_t;
18           dOutB          : out cell_t);
19
20 end Memory;
```

84

Notizen

BLOCKRAM - ARCHITEKTUR

```

1  architecture Behavioral of Memory is
2
3  -- The memory file (use := for an initial value / e.g. program)
4  shared variable mem : memory_t;
5
6  -- Use block RAM for the memory (Xilinx)
7  attribute ram_style      : string;
8  attribute ram_style of mem : variable is "block";
9
10 begin
11
12 portA : process (clk)
13 begin
14     if (rising_edge(clk)) then
15         -- Synchron readonly port A
16         dOutA <= mem(to_integer(unsigned(adrA)));
17     end if;
18 end process;

```

85

Notizen

BLOCKRAM - ARCHITEKTUR (II)

```


1  portB : process (clk)
2  begin
3      if (rising_edge(clk)) then
4
5          -- Check for write mode
6          if (writeEnableB = '1') then
7              mem(to_integer(unsigned(adrB))) := dInB;
8          end if;
9
10         -- Synchron read access
11         dOutB <= mem(to_integer(unsigned(adrB)));
12
13     end if;
14 end process;
15
16 end Behavioral;

```

86

Notizen

BLOCKRAM - ERGEBNIS

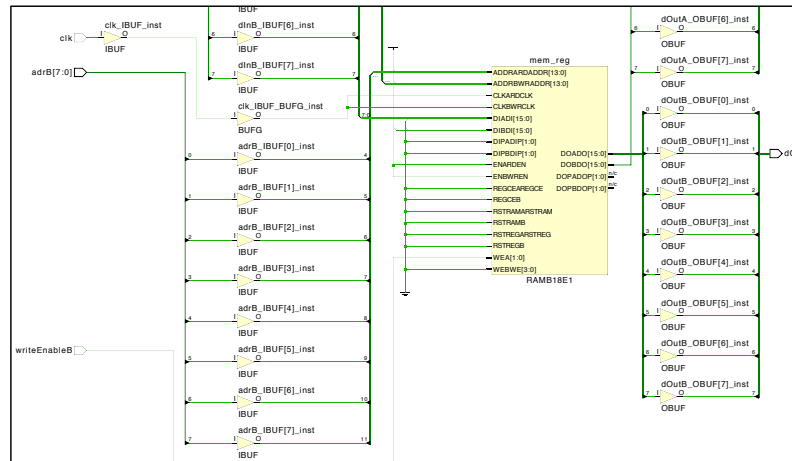

Notizen

[illegible]

LATCHES IN SYNCHRONEN SCHALTKREISEN

Die process-Anweisung führt bei **unsachgemäßer Benutzung** zu Problemen, denn es können **unbeabsichtigt Speicherelemente** eingebaut werden („**Latches**“).

Der **Grund** hierfür ist, dass der VHDL-Standard garantiert, dass Signale die **keine Zuweisung** erfahren ihren **alten Wert** behalten.

Latches sind nicht flankengesteuert, sondern pegelabhängig. Dies kann zu **undefinierten Zuständen** führen. Kurz: **Latches** in synchronen Schaltkreisen immer **vermeiden**!

Kochrezept zur Vermeidung von Latches:

- Alle `if`-Anweisungen haben auch `else`-Zweige
- Jedem Signal wird in jedem Zweig ein Wert zugewiesen (oder man arbeitet mit Defaultwerten)

Hinweis: Achten Sie auf eine **vollständige Sensitivitätsliste**
(Hardware und Simulation verhalten sich gleich)

Notizen

[illegible]

BEISPIEL: LATCHES

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity LL is
5      port(a : in std_logic;
6           b : in std_logic;
7
8           eq : out std_logic;
9           gt : out std_logic);
10 end LL;
11
12 architecture Behavioral of LL is
13 begin
14     process (a) -- b fehlt in der Sensitivitätsliste
15     begin
16         if (a > b) then -- eq bekommt keinen Wert
17             gt <= '1';
18         elsif (a = b) then -- gt bekommt keinen Wert
19             eq <= '1';
20         end if; -- Es gibt keinen else-Zweig
21     end process;
22 end architecture;






```

89

Notizen

BEISPIEL: LATCHES (II)

Bei der Synthese des letzten Beispiels erzeugen die Xilinx-Tools (ISE 14.7) die **folgenden Warnungen**:

xst		HDLCompiler:92 - "/home/streit/src/VHDL/Latch/LL.vhd" Line 28: b should be on the sensitivity list of the process	New
xst		HDLCompiler:92 - "/home/streit/src/VHDL/Latch/LL.vhd" Line 32: b should be on the sensitivity list of the process	New
xst		Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <eq>. Latches may be generated from incomplete case or if statements. We do not recommend the use of latches in FPGA/CPLD designs, as they may lead to timing problems.	New
xst		Xst:1710 - FF/Latch <eq> (without init value) has a constant value of 1 in block <LL>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.	New
xst		Xst:1710 - FF/Latch <eq> (without init value) has a constant value of 1 in block <LL>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.	New

Notizen

90