

# HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf mit VHDL

21. Oktober 2021  
Revision: b941727 (2021-01-16 01:57:51 +0100)

Steffen Reith

Theoretische Informatik  
Studienbereich Angewandte Informatik  
Hochschule **RheinMain**



Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

AUTOMATEN MIT DATENPFAD

## AUTOMATEN MIT DATENPFAD

Bisher haben die betrachteten Automaten nur **Ausgabesignale erzeugt**. Nun soll dieses Konzept zur **Steuerung** von **komplexe(re)n Komponenten** verwendet werden.

## Definition (Datenpfad)

Zustandsspeicher, Schaltkreise für Berechnungen und deren Verbindungen, die zusammen den Fluss und die Umwandlung von Daten ermöglichen, werden **Datenpfad** (engl. data path) genannt.

## Definition (Kontrollpfad)

Ein (endlicher) Automat, der die Komponenten eines Datenpfads sinnvoll steuert und so eine zielgerichtete Berechnung ermöglicht heißt **Kontrollpfad** (engl. control path).

122

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## DIE REGISTER-TRANSFER METHODE

Mit Hilfe von Automaten mit Datenpfad können sequentielle Schaltkreise implementiert werden, die entsprechend der **RT-Methode (Register-Transfer)** arbeiten.

Bei der RT-Methode werden Berechnungen durch die **Manipulation** und den **Transfer** von Daten zwischen Registern durchgeführt. Eine elementare Register-Transfer Instruktion hat die Form

$$r_{\text{dest}} \leftarrow f(r_{\text{src}_1}, \dots, r_{\text{src}_n})$$

Die Funktion  $f$  wird auf die Werte der Register  $r_{\text{src}_1}, \dots, r_{\text{src}_n}$  angewendet und das Ergebnis im Register  $r_{\text{dest}}$  abgelegt.

123

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## BEISPIELE FÜR REGISTER-TRANSFER INSTRUKTIONEN

Die folgenden Instruktionen zeigen beispielhaft die Möglichkeiten.

Transfer- und Initialisierungsoperationen:

- $r_i \leftarrow 0$  (belege Register  $i$  mit dem Wert 0)
- $r_j \leftarrow r_i$  (speichere den Inhalt von Register  $i$  in Register  $j$ )
- $r_i \leftarrow r_j ? r_a : r_b$  (wenn  $r_j \neq 0$  speichere den Inhalt von  $r_a$  in  $r_i$ , sonst speichere  $r_b$  in  $r_i$ )

Logische und arithmetische Operationen:

- $r_i \leftarrow r_a \text{ AND } r_b$  (und-Verknüpfung der Register  $r_a$  und  $r_b$ )
- $r_i \leftarrow r_i \ll 3$  (schiebe  $r_i$  um drei Bits nach links)
- $r_i \leftarrow r_a + r_b$  (addiere  $r_a$  mit  $r_b$  und speichere Ergebnis in  $r_i$ )
- $r_i \leftarrow r_i + 1$  (Inkrement)

124

Notizen

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---
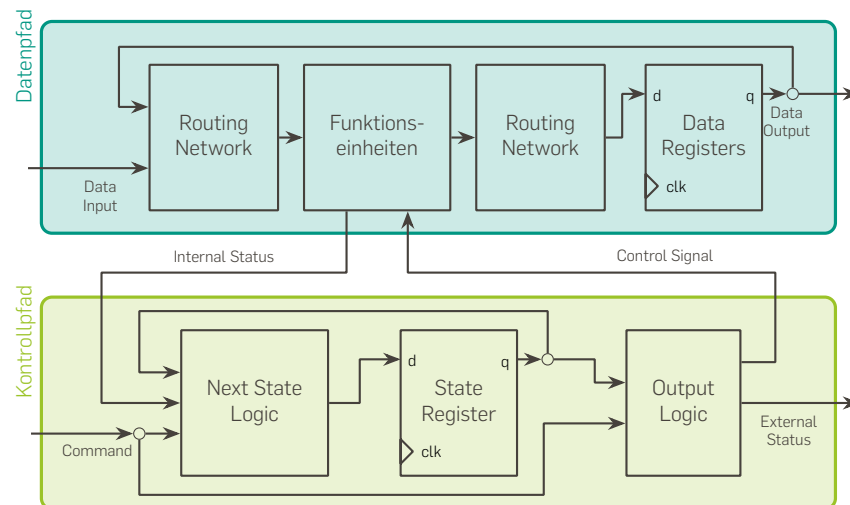
## AUTOMAT MIT DATENPFAD - GRUNDLEGENDE STRUKTUR



125

Notizen

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---
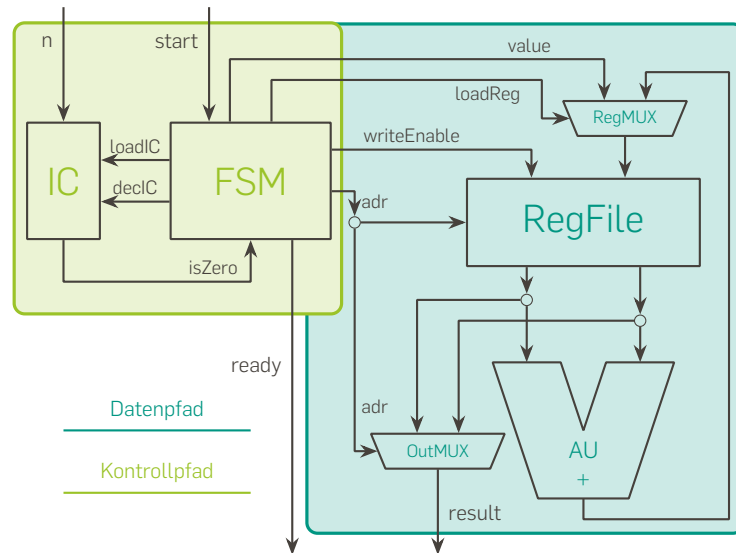
## BEISPIEL: EIN SCHALTKREIS FÜR FIBONACCI-ZAHLEN



126

Notizen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## BEISPIEL: EIN SCHALTKREIS FÜR FIBONACCI-ZAHLEN (II)

Defaultwerte: `loadIC <= '0'`, `value <= (others => '0')`, `adr <= '0'`, `loadReg <= '0'`, `decIC <= '0'`, `ready <= '0'` und `writeEnable <= '1'`.



Zusätzlich: Die Moore-Übergänge `¬isZero` belegen `decIC <= '1'` bzw. die `isZero` Übergänge belegen `writeEnable <= '0'`.

127

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHNITTSTELLEN DES DATENPFADS

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  library FibLib;
5  use FibLib.FTypes.all;
6
7  entity DataPath is
8
9      port (reset      : in  std_logic;
10           clk         : in  std_logic;
11           value       : in  word_t;
12           loadReg     : in  std_logic;
13           adr         : in  std_logic;
14           writeEnable : in  std_logic;
15           output      : out word_t);
16
17  end DataPath;

```

128

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## DIE ARITHMETISCHE EINHEIT

Die arithmetische Einheit stellt eine **extrem** vereinfachte Version einer ALU dar.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  library FibLib;
6  use FibLib.FTypes.all;
7
8  entity AU is
9
10     port (portA : in  word_t;
11          portB  : in  word_t;
12          result : out word_t);
13
14  end AU;
15
16  architecture Behavioral of AU is
17  begin
18      result <= std_logic_vector(unsigned(portA) + unsigned(portB));
19  end architecture;

```

129

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHNITTSTELLEN DES KONTROLLPFADS

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  library FibLib;
5  use FibLib.FTypes.all;
6
7  entity ControlPath is
8
9      port (reset      : in  std_logic;
10           clk         : in  std_logic;
11           n           : in  word_t;
12           value       : out word_t;
13           adr         : out std_logic;
14           loadReg      : out std_logic;
15           writeEnable  : out std_logic;
16           start       : in  std_logic;
17           ready        : out std_logic);
18
19  end ControlPath;

```

130

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ERZEUGUNG DER STEUERSIGNALE

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  library FibLib;
5  use FibLib.FTypes.all;
6
7  entity FSM is
8
9      port (reset      : in  std_logic;
10           clk         : in  std_logic;
11           loadIC      : out std_logic;
12           decIC       : out std_logic;
13           value       : out word_t;
14           adr         : out std_logic;
15           loadReg      : out std_logic;
16           writeEnable  : out std_logic;
17           start       : in  std_logic;
18           isZero      : in  std_logic;
19           ready        : out std_logic);
20
21  end FSM;

```

131

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ERZEUGUNG DER STEUERSIGNALE (II)

Es wird das übliche Design-Pattern für Moore/Mealy-Automaten verwendet:

```

1  architecture Behavioral of FSM is
2
3      type state_t is (idle,load1,load2,load3,calc1,calc2,output1,
4                      output2,crash);
5      signal state_reg, state_next : state_t;
6
7  begin
8
9      state_handler : process (reset, clk)
10     begin
11
12         if (reset = '1') then
13             state_reg <= idle;
14         elsif (rising_edge(clk)) then
15             state_reg <= state_next;
16         end if;
17
18     end process;

```

132

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ERZEUGUNG DER STEUERSIGNALE (III)

```

1  transition : process(state_reg, start, isZero)
2  begin
3      -- Set defaults
4      state_next <= state_reg; writeEnable <= '1';
5      loadIC      <= '0';      value      <= (others => '0');
6      adr         <= '0';      loadReg    <= '0';
7      decIC       <= '0';      ready      <= '0';
8
9      case (state_reg) is      -- Handle all possible states
10
11         when idle =>
12
13             writeEnable <= '0'; -- Do not write to the register file
14
15             if (start = '1') then -- Check for start signal
16                 state_next <= load1;
17             else
18                 state_next <= idle; -- Wait for start
19             end if;

```

133

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---